 


Rechnerarithmetik

Technische Grundlagen der Informatik für
Wirtschaftsinformatik

Stefan Podlipnig

TU Wien



- Verständnis für die Realisierung von Rechenwerken
 - Für Operationen auf ganzzahlige Operanden
 - Implementierung als Schaltnetz
- Verständnis für die Einschränkungen bei der Zahlendarstellung in Rechnern


DIGITALE GRUNDLAGEN

- Boolesche Algebra
 - „Boolesche Algebra“ wie in der Vorlesung Formale Modellierung
 - Boolesche Algebra dient als
 - Beschreibung von Schaltungen
 - Hilfsmittel zur Berechnung binärer Schaltnetze und Schaltwerke
- Elementare Funktionen auf $\{0, 1\}$
 - Werden in der technischen Informatik durch Gatter realisiert
 - Komplexe Funktionen durch eine geeignete Verschaltung von mehreren Gattern


Formale Modellierung

- Gatter (*gate*)

 - Ist ein elektronischer Schalter, der binäre Werte verknüpft
- Wird aus einfachen elektronischen Bauteilen (Transistoren, Dioden, Widerstände) zusammengesetzt
- Ist eine „Black Box“ mit einem, zwei oder mehreren Eingängen A, B, C, ... $\in \{0,1\}$ und genau einem Ausgang $Y \in \{0,1\}$ zur Realisierung einer Funktion $Y = f\{A, B, C, \dots\}$



A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

 





A	B	C	...	Y
0	0	0		
0	0	1		
⋮	⋮	⋮		
1	1	1		

Gatter – Symbole

Negation	Konjunktion	Disjunktion	NAND	NOR	Äquivalenz	Antivalenz
IEC 60617-12	IEC 60617-12	IEC 60617-12	IEC 60617-12	IEC 60617-12	IEC 60617-12	IEC 60617-12
alte Darstellung	alte Darstellung	alte Darstellung	alte Darstellung	alte Darstellung	alte Darstellung	alte Darstellung
US-Norm	US-Norm	US-Norm	US-Norm	US-Norm	US-Norm	US-Norm

- Verkürzte Schreibweise (Beispiel)

 

   


Beispiel

- Wahrheitstabelle und mögliche Schaltung (Schaltnetz)


	x_4	x_3	x_2	x_1	y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

 Schaltnetz: *Eine Funktionseinheit zum Verarbeiten von Schaltvariablen, deren Wert am Ausgang zu irgendeinem Zeitpunkt nur vom Wert am Eingang zu diesem Zeitpunkt abhängt.*
[DIN 44300, ISO/IEC 2382]




Transformation

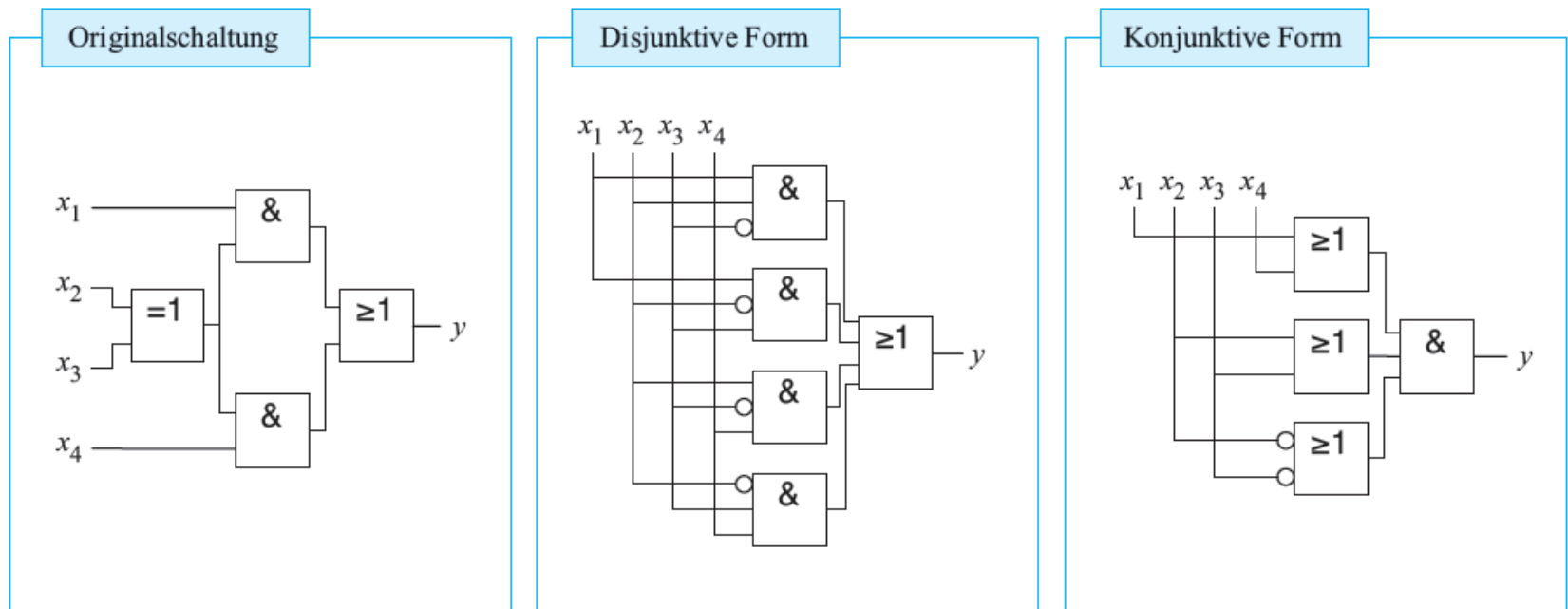- Auf der Logikebene besitzt jede boolesche Funktion mehr als eine Darstellung
 - Jede für sich führt zu einer ganz unterschiedlichen Implementierung auf der Hardware-Ebene
- Beispiel: Originalschaltung, disjunktive Form, konjunktive Form



Karnaugh-Veitch-Diagramme (1)

 - Karnaugh-Veitch-Diagramme (KV-Diagramme) sind eine spezielle grafische Darstellung für boolesche Funktionen
 - Daraus lässt sich eine minimierte zweistufige Schaltungsdarstellung auf einfache Weise ableiten



Karnaugh-Veitch-Diagramme (2)

- Beispiel von vorher:

	x_4	x_3	x_2	x_1	y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0


x_1			
0	1	5	4
2	3	7	6
10	11	15	14
8	9	13	12
x_3			
x_2			
			x_4



x_1			
0	0	1	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	1
x_3			
x_2			
			x_4


Karnaugh-Veitch-Diagramme (3)

- Im KV-Diagramm sucht man möglichst große 1er-Blöcke
 - Einschränkungen
 - Größe muss eine Zweierpotenz sein ($2^0, 2^1, 2^2, \dots$)
 - Blöcke müssen eine Rechteckform aufweisen
 - Anzahl der Blöcke sollte minimal sein (größere Blöcke bei Alternativen wählen)
- Weitere Besonderheiten
 - Blöcke dürfen sich teilweise überlappen
 - Blöcke können sich über die Ränder des Diagramms erstrecken
- Beispiel von vorher

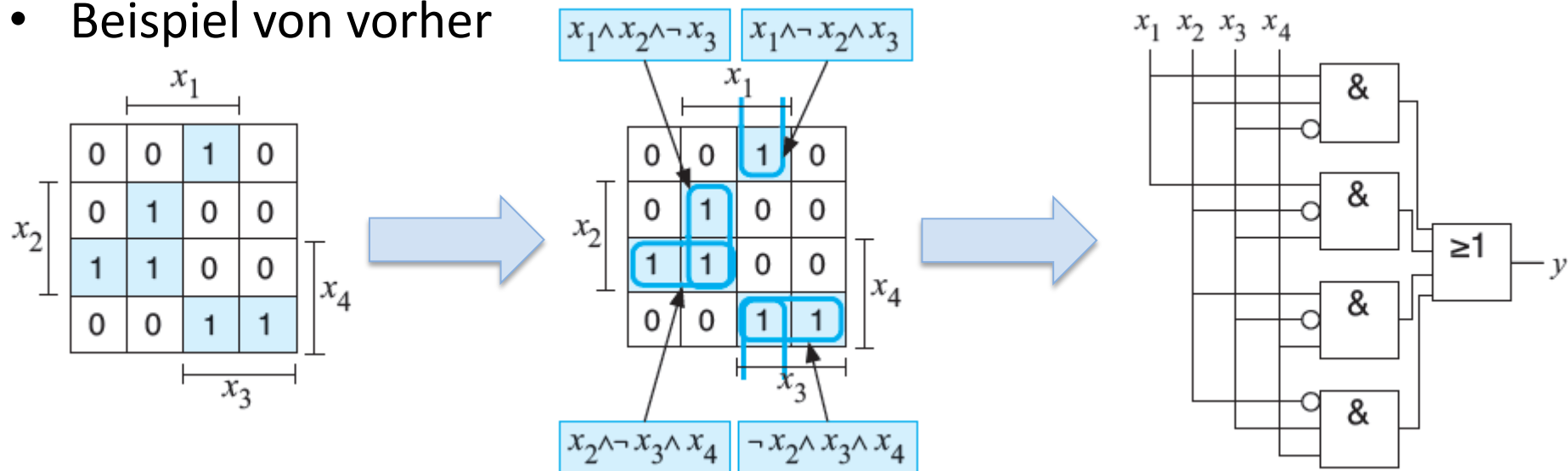


Karnaugh-Veitch-Diagramme (4)

 - Inverse Blockbildung
 - Konjunktive Minimalform bestimmen
 - Dazu müssen möglichst große 0er-Blöcke gebildet werden
 - Das Ergebnis muss aber negiert ausgelesen werden
- Beispiel von vorher




Spezielle Schaltnetze – Multiplexer

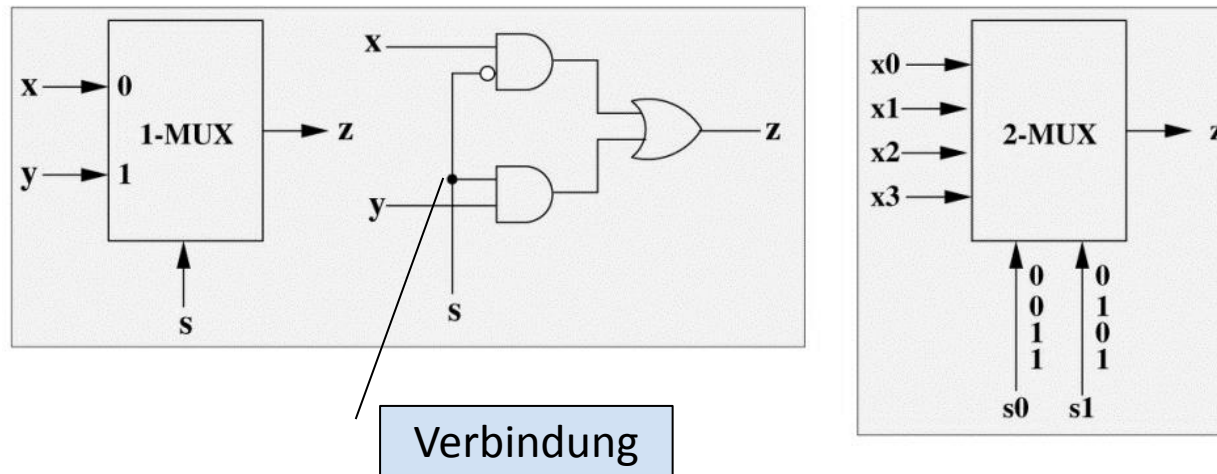- Multiplexer
 - n Steuerleitungen s_{n-1}, \dots, s_1, s_0
 - $k = 2^n$ Eingänge x_0, x_1, \dots, x_{k-1}
 - Ein Ausgang
 - Ausgang erhält den Wert der ausgewählten Eingangsleitung
- Benötigt z.B. zur Auswahl einer Datenquelle




Spezielle Schaltnetze – Demultiplexer

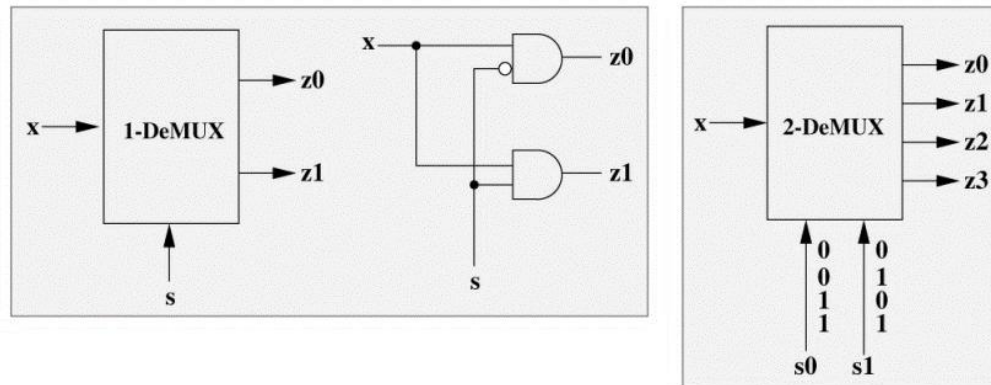- Demultiplexer
 - n Steuerleitungen s_{n-1}, \dots, s_1, s_0
 - Ein Eingang
 - $k = 2^n$ Ausgänge z_0, z_1, \dots, z_{k-1}
 - Ausgewählter Ausgang erhält den Wert der Eingangsleitung
- Benötigt z.B. zur Auswahl einer Datensenke (z.B. Speicherzeile)




Spezielle Schaltnetze – Encoder

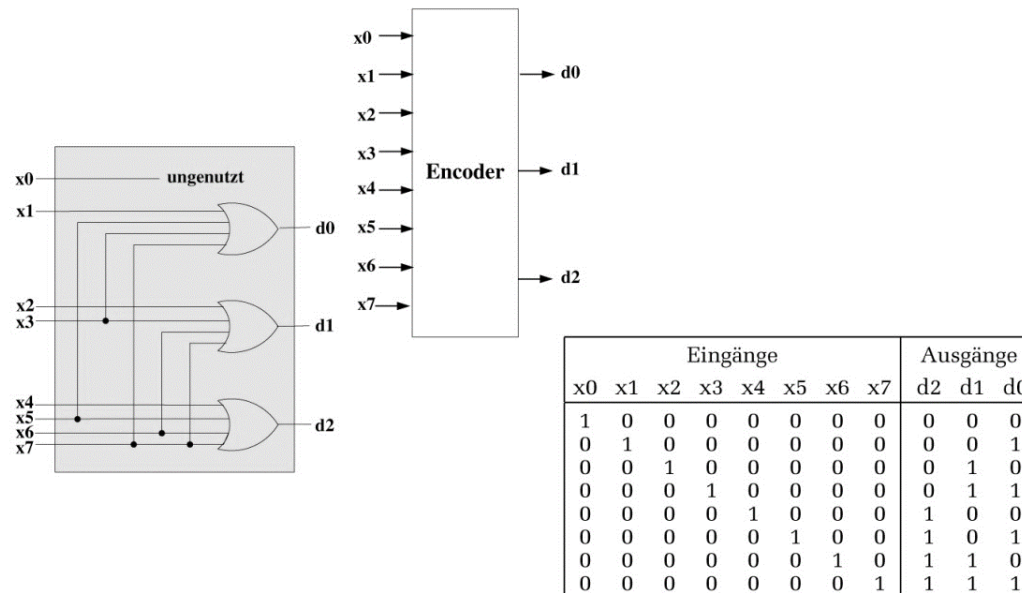- Encoder
 - n Ausgänge
 - 2^n Eingänge
 - Nur genau eine Eingangsleitung darf auf 1 sein: $x_i = 1, x_{j \neq i} = 0$
 - Bitmuster an den Ausgängen entspricht Nummer der Eingangsleitung, die auf 1 gesetzt ist
- Benötigt z.B. zur Kodierung von Tasten einer Tastatur



Spezielle Schaltungen – Decoder

 - Decoder
 - n Eingänge
 - 2^n Ausgänge
 - Bitmuster an den Eingängen bestimmt die Ausgangsleitung, die auf 1 gesetzt wird
- Benötigt z.B. zur Dekodierung von Adressen oder Instruktionen




Eingänge			Ausgänge							
a	b	c	y0	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

OPERATIONEN AUF GANZZAHLEN

Addition von Ganzzahlen

- Beispiel: $7 + 6$

 

- Überlauf (bei Zweierkomplement) tritt auf, wenn die Hardware das Ergebnis nicht mehr darstellen kann
 - Ein Operand ≥ 0 , ein Operand $< 0 \rightarrow$ Überlauf nicht möglich
 - Beide Operanden $\geq 0 \rightarrow$ Überlauf, wenn das Vorzeichenbit des Ergebnisses 1 ist
 - Beide Operanden $< 0 \rightarrow$ Überlauf, wenn das Vorzeichenbit des Ergebnisses 0 ist

Subtraktion von Ganzzahlen

- Addiere die Negation des zweiten Operanden

- Beispiel: $7 - 6 = 7 + (-6)$

▪ +7:	0000 0000 ... 0000 0111
▪ -6:	<u>1111 1111 ... 1111 1010</u>
▪ +1:	0000 0000 ... 0000 0001

- Überlauf bei einer Subtraktion

- Gleiche Vorzeichen bei Operanden → Überlauf nicht möglich
- Ein Operand ≥ 0 wird von einem Operanden < 0 subtrahiert → Überlauf, wenn das Vorzeichenbit des Ergebnisses 0 ist
- Ein Operand < 0 wird von einem Operanden ≥ 0 subtrahiert → Überlauf, wenn das Vorzeichenbit des Ergebnisses 1 ist


Überlauf – Zusammenfassung

- Überlauf bei MIPS
 - Wenn das Ergebnis nicht mehr korrekt als 32-Bit Zahl dargestellt werden kann
 - Vorzeichenbit enthält ein Bit des Wertes und nicht mehr das korrekte Vorzeichen
 - Addition von Operanden mit unterschiedlichen Vorzeichen bzw. Subtraktion von Operanden mit gleichen Vorzeichen führt nie zu einem Überlauf
 - Möglicher Übertrag an der höchsten Stelle kann ignoriert werden
- Überlaufbedingungen


Operation	Operand A	Operand B	Überlauf, wenn Ergebnis
$A + B$	≥ 0	≥ 0	< 0
$A + B$	< 0	< 0	≥ 0
$A - B$	≥ 0	< 0	< 0
$A - B$	< 0	≥ 0	≥ 0

Addition – Halbaddierer

 - Addition zweier Binärziffern x und y erfordert einen Halbaddierer, der zwei Ergebnisse ermittelt
 - Summe: Im folgenden als s oder z bezeichnet
 - Carry: Im folgenden als c bezeichnet
- Schaltsymbol, Wahrheitstafel und Schaltung




x	y	z	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


Addition – Volladdierer

 - Addition von x_i , y_i und c_i an den Bitpositionen $i = 1, \dots, n-1$ erfordert einen Volladdierer, der die Summe s_i (bzw. z_i) und den Übertrag c_{i+1} bestimmt
- Schaltsymbol, Wahrheitstafel und Schaltung





x_i	y_i	c_i	z_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


 


Einfache 1-Bit MIPS ALU

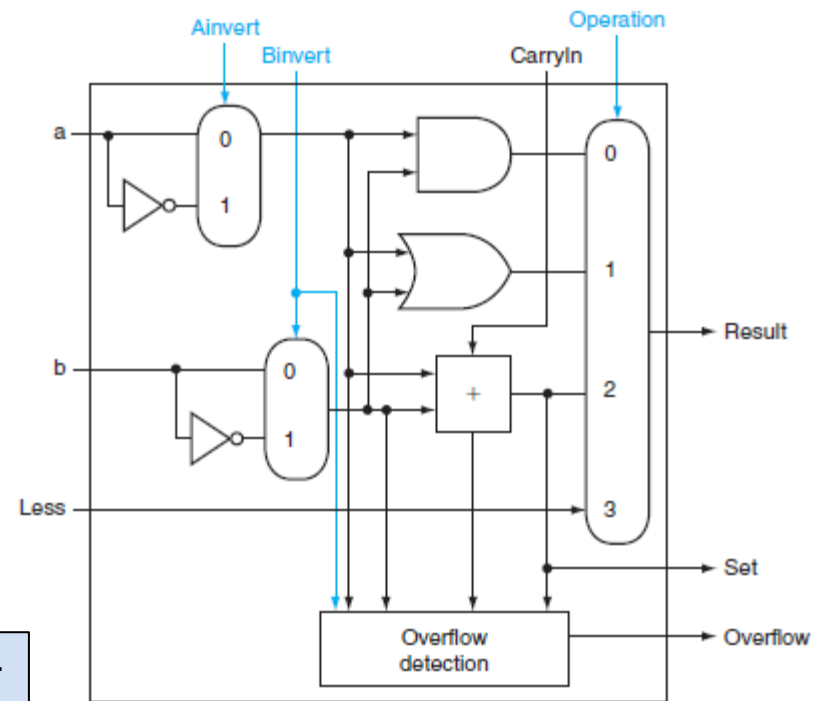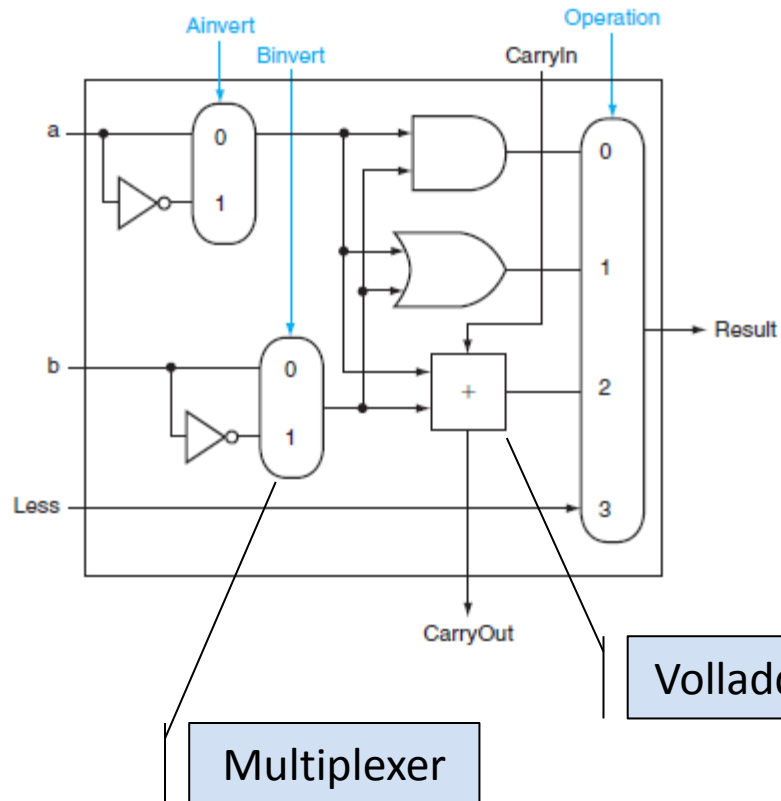- Unterstützt and, or, add, slt
 - Rechts ALU für höchstwertiges Bit einer n-Bit Zahl



32-Bit ALU nach dem Ripple-Carry-Prinzip

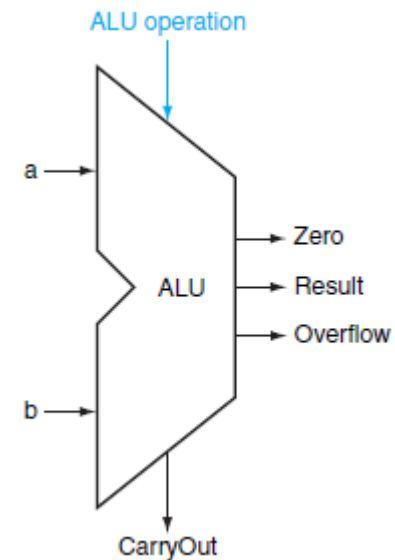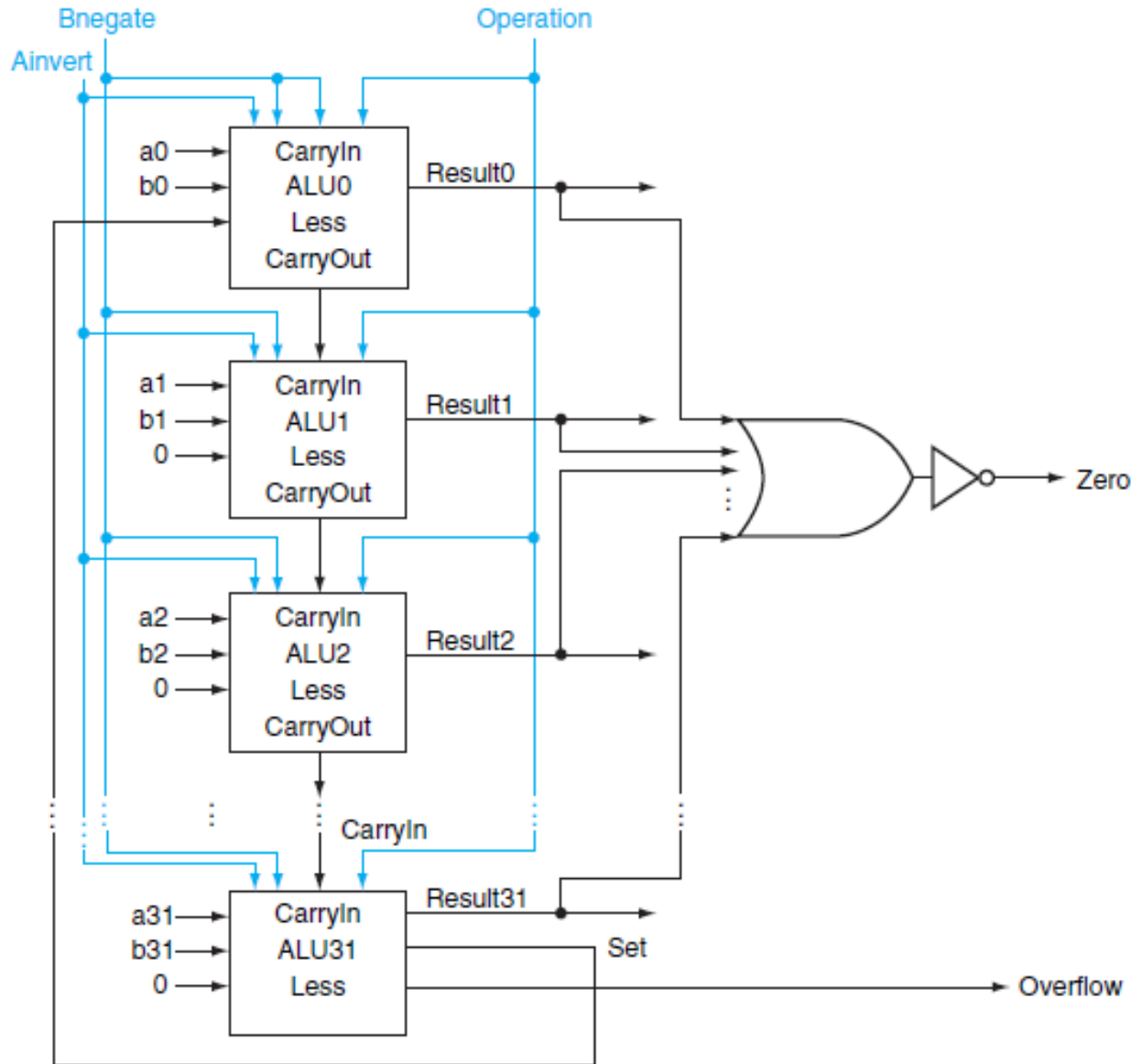

32-Bit ALU (Erklärung)

- Operanden a und b haben jeweils 32 Bit

- Daher werden 32 1-Bit ALUs benötigt

- Steuersignale für 1-Bit ALU an Stelle i

- Ainvert

- 0: a_i wird unverändert übernommen
- 1: a_i wird invertiert

- Bnegate

- 0: b_i wird unverändert übernommen, CarryIn von ALU0 ist 0
- 1: b_i wird invertiert, CarryIn von ALU0 ist 1 (realisiert Zweierkomplement von b!)

- Operation (2 Bit)

- 00 = and, 01 = or, 10 = add, 11 = slt

- Anordnung der vier Steuerleitungen

- Ainvert, Bnegate, Operation-Bit1, Operation-Bit2

- Beispiel (slt)

- Ainvert = 0, Bnegate = 1, Operation = 11

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

Multiplikation

- Algorithmus zur Multiplikation zweier Binärzahlen a und b (beide größer gleich 0) entspricht in etwa der handschriftlichen Multiplikation zweier Dezimalzahlen

Multiplikand (*multiplicand*)


Multiplikator (*multiplier*)

$$\begin{array}{r} 1000 \times 1011 \\ \hline 1000 \quad \times 1 \\ 1000 \quad \times 1 \\ 0000 \quad \times 0 \\ 1000 \quad \times 1 \\ \hline 01011000 \end{array}$$

Produkt (*product*)

- Produkt zweier n -Bit Binärzahlen hat $2n$ Bitstellen
- Algorithmus ist zurückführbar auf wiederholte bedingte Additionen und Schiebeoperationen

Hardware für Multiplikation

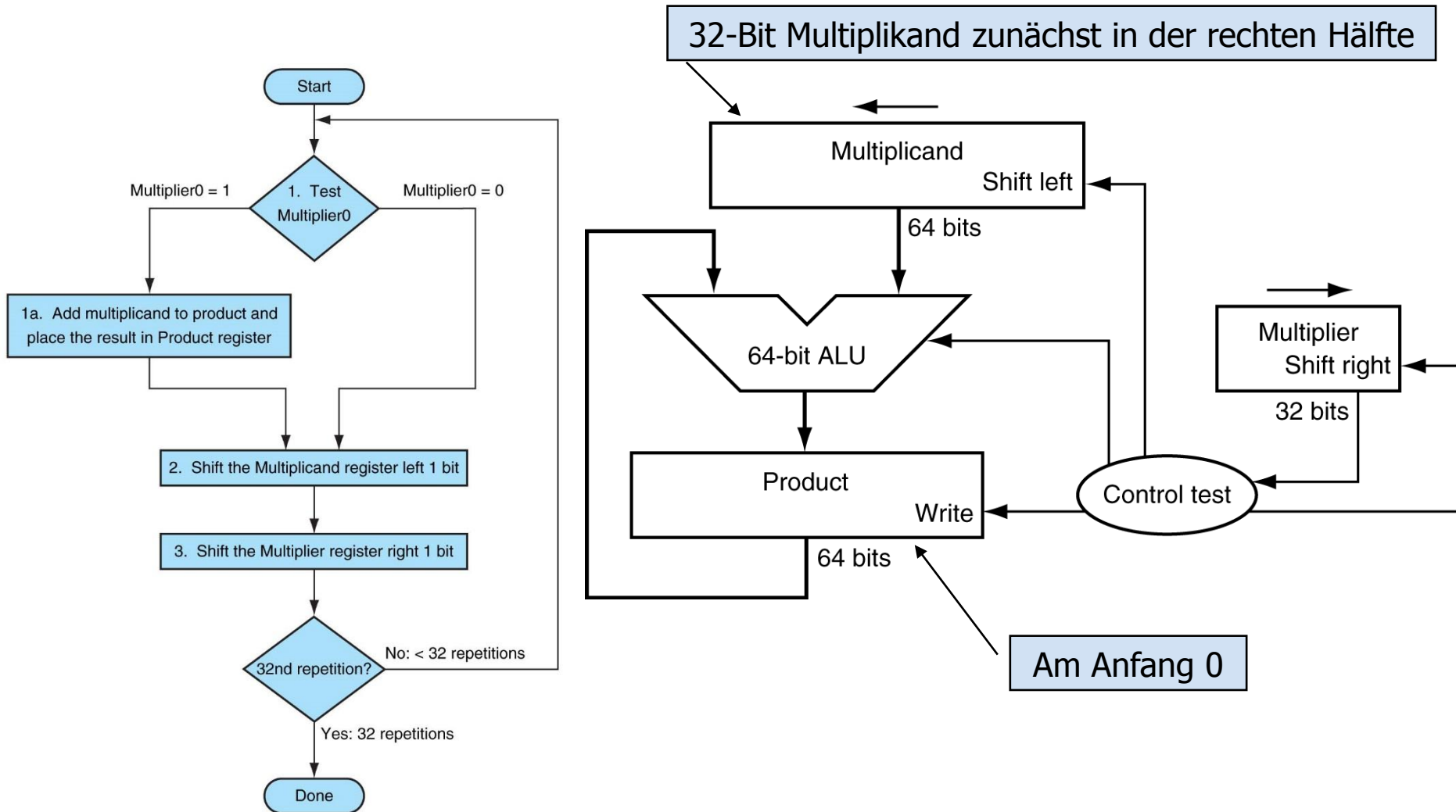

Beispiel (0010 x 0011)

Iteration	Step	Multiplier	Multiplicand	Product
0	Initial values	001 ¹	0000 0010	0000 0000
1	1a: $1 \Rightarrow \text{Prod} = \text{Prod} + \text{Mcand}$	0011	0000 0010	0000 0010
	2: Shift left Multiplicand	0011	0000 0100	0000 0010
	3: Shift right Multiplier	000 ¹	0000 0100	0000 0010
2	1a: $1 \Rightarrow \text{Prod} = \text{Prod} + \text{Mcand}$	0001	0000 0100	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0001	0000 1000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	000 ⁰	0000 1000	0000 0110
3	1: $0 \Rightarrow$ No operation	0000	0000 1000	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0000	0001 0000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	000 ⁰	0001 0000	0000 0110
4	1: $0 \Rightarrow$ No operation	0000	0001 0000	0000 0110
	2: Shift left Multiplicand	0000	0010 0000	0000 0110
	3: Shift right Multiplier	0000	0010 0000	0000 0110

Multiplikation in MIPS

- In MIPS werden zwei 32-Bit Zahlen aus zwei Registern multipliziert
 - mult reg1,reg2 # vorzeichenbehaftete Multiplikation**
 - multu reg1,reg2 # vorzeichenlose Multiplikation**
 - Ergebnis hat eine Wortbreite von 64 Bit und befindet sich in den Spezialregistern Hi und Lo, die jeweils 32 Bit breit sind
- Weiterverarbeitung des Produktes erfolgt durch
 - mfhi reg # Laden der höheren 32 Bit des Produktes**
 - mflo reg # Laden der niedrigen 32 Bit des Produktes**
 - Lade Hi/Lo ins **reg**
 - Hi-Wert testen um Überlauf bei Produkt zu erkennen
- Der Assembler realisiert zusätzlich den Pseudobefehl
 - mul reg3,reg1,reg2 # vorzeichenbehaftete Multiplikation**
 - Ohne Überprüfung, ob das Ergebnis in 32 Bit dargestellt werden kann

Division

- Umkehrung der Multiplikation
 - Berechnung von $q = a / b$ durch wiederholte bedingte Subtraktionen und Schiebeoperationen
- In jedem Schritt wird Divisor b testweise vom Dividenten a subtrahiert
 - $q_i = 1$, falls $a - b > 0$
 - $q_i = 0$ und Korrektur durch $a = a + b$, falls $a - b < 0$
 - Dieses Verfahren wird auch als „Restoring“- Division bezeichnet
- Division mit Vorzeichen
 - Division mit absoluten Werten
 - Vorzeichenanpassung bei Quotienten und Rest

Beispiel



The diagram illustrates a binary division example. It features four labels in light blue boxes with arrows pointing to the corresponding parts of the calculation:

- Dividend (dividend)** points to the number 1001010.
- Divisor (divisor)** points to the number 1000.
- Quotient (quotient)** points to the result 1001.
- Rest (remainder)** points to the final remainder 10.

The calculation is shown as follows:

$$\begin{array}{r} 1001010 : 1000 = 1001 \\ -1000 \\ \hline 10 \\ 101 \\ 1010 \\ -1000 \\ \hline 10 \end{array}$$

Hardware für Division

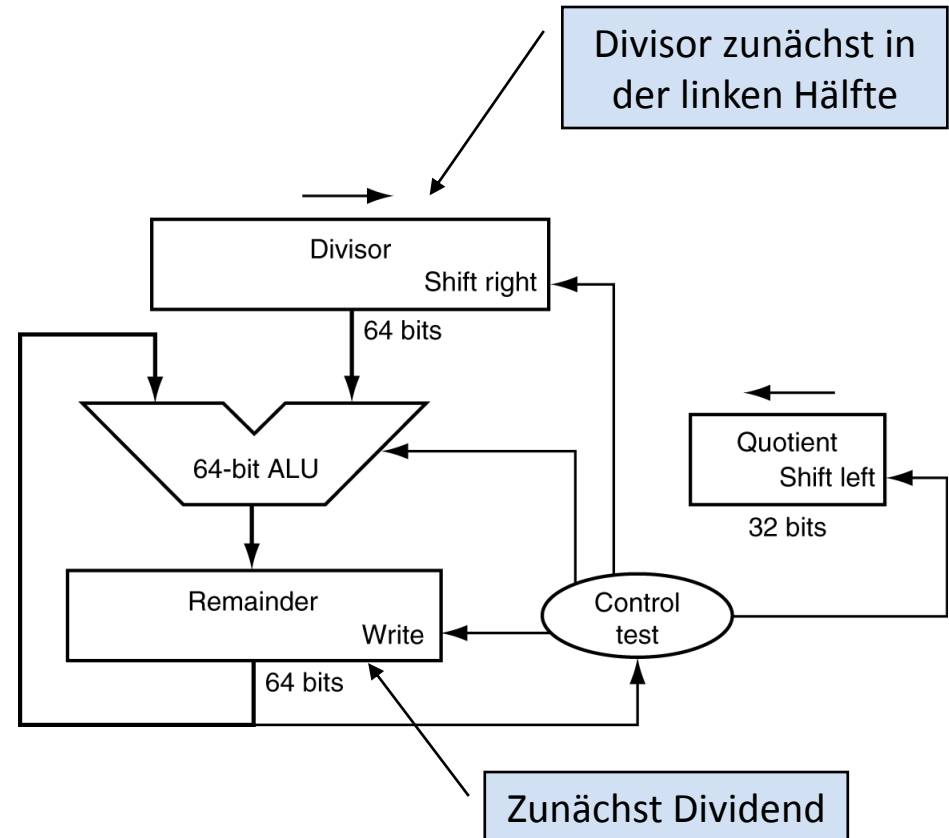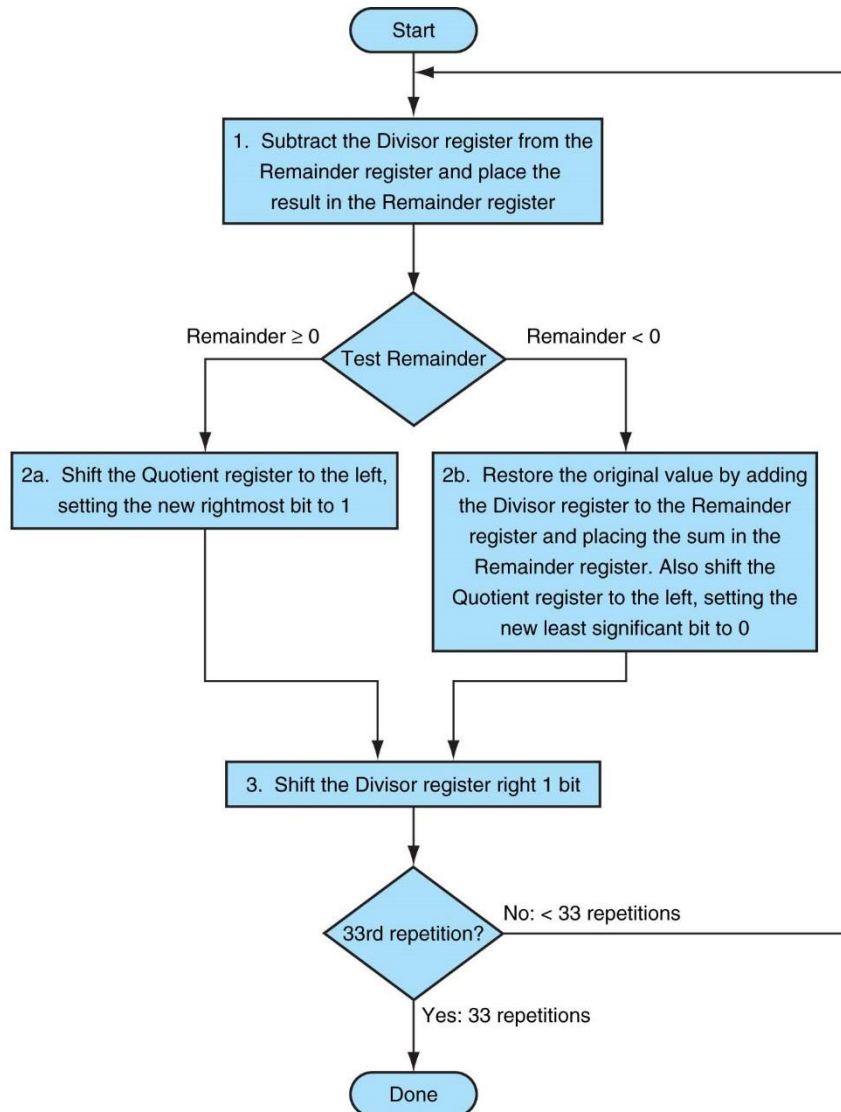

Beispiel (0111:0010)

Iteration	Step	Quotient	Divisor	Remainder
0	Initial values	0000	0010 0000	0000 0111
1	1: Rem = Rem – Div	0000	0010 0000	①110 0111
	2b: Rem < 0 \Rightarrow +Div, sll Q, Q0 = 0	0000	0010 0000	0000 0111
	3: Shift Div right	0000	0001 0000	0000 0111
2	1: Rem = Rem – Div	0000	0001 0000	①111 0111
	2b: Rem < 0 \Rightarrow +Div, sll Q, Q0 = 0	0000	0001 0000	0000 0111
	3: Shift Div right	0000	0000 1000	0000 0111
3	1: Rem = Rem – Div	0000	0000 1000	①111 1111
	2b: Rem < 0 \Rightarrow +Div, sll Q, Q0 = 0	0000	0000 1000	0000 0111
	3: Shift Div right	0000	0000 0100	0000 0111
4	1: Rem = Rem – Div	0000	0000 0100	①000 0011
	2a: Rem \geq 0 \Rightarrow sll Q, Q0 = 1	0001	0000 0100	0000 0011
	3: Shift Div right	0001	0000 0010	0000 0011
5	1: Rem = Rem – Div	0001	0000 0010	①000 0001
	2a: Rem \geq 0 \Rightarrow sll Q, Q0 = 1	0011	0000 0010	0000 0001
	3: Shift Div right	0011	0000 0001	0000 0001

Division in MIPS

- In MIPS werden zwei 32-Bit Zahlen aus zwei Registern dividiert
 - div reg1,reg2** **# vorzeichenbehaftete Division**
 - divu reg1,reg2** **# vorzeichenlose Division**
 - Quotient befindet sich nach Ausführung der Division im Spezialregister Lo, der Rest im Spezialregister Hi
- Keine Überprüfung auf Division durch 0
- Weiterverarbeitung erfolgt wie bei der Multiplikation mit den Befehlen **mfhi** und **mflo**
- Der Assembler realisiert zusätzlich den Pseudobefehl
 - div reg3,reg1,reg2** **# Quotient nach reg3**

ZUSAMMENFASSUNG

- Digitale Grundlagen
 - Gatter
 - Schaltnetze
 - Karnaugh-Veitch-Diagramme
 - Spezielle Schaltnetze
- Arithmetik
 - Überlauf
 - Halbaddierer, Volladdierer
 - ALU
 - Multiplikation, Division

- Grundleitatur
 - D. A. Patterson, J. L. Hennessy: **Computer Organization and Design**, 5. Auflage, Morgan Kaufmann, 2013 – Kapitel 3
 - H. Herold, B. Lurz, J. Wohlrab, **Grundlagen der Informatik**, 2. Auflage, Pearson Studium, 2012 – Kapitel 13
 - D. W. Hoffmann: **Grundlagen der Technischen Informatik**, 4. Auflage, Hanser, 2014 – Kapitel 5 - 7