

Zusammenfassung: Digital Design

Inhaltsverzeichnis

Basics	1
Asic-Fertigung	2
Sequenzielle Logik	4
Design Flow eines ASICs	5
Speichertechnologien	7
Zieltechnologien	9
Datenblattangaben	11
Grenzen des synchronen Designs	14
Metastabilität	15
Defekte und Fehler	16
Testen	18

An dieser Zusammenfassung und der zugehörigen Formelsammlung kann gerne auf **Github** mitgewirkt werden!

Basics

Vorteile von Digitalisierung:

- speicherbarkeit
- programmierbarkeit
- störresistenz

SR-latch / D-Latch:

- zwei nor gatter
- nächste ausbaustufe: SR mit enable
- nächste ausbaustufe: $(s \neq r) \rightarrow$ D-Latch

latch vs flip-flop:

- latch: pegel-gesteuert
- flip-flop: flanken-gesteuert

D-Flip-Flop:

- zwei D-Latches hintereinander mit jeweils invertierter clock
- clock enable:
 - dont mess with the clock
- mux in datenpfad -> entweder d übernehmen, oder früheren ausgang
- Preset Clear:
 - asynchron
 - wichtig für initialisierung

Toggle-FF:

- D-FF bei dem negierter Ausgang immer zu D zurückgeführt wird
- kann verwendet werden um taktfrequenz zu halbieren

JK-FF:

- J: “Jump”, K: “Keep”
- D-FF, Q und !Q werden zurückgeführt mit und-gattern und dann oder-gatter

Seriell-Parallel-Konverter:

- Reihe von D-FF
- an ersten wird seriell signal angelegt
- mit jeder flanke wird speicher eins weitergeschoben

Parallel-Seriell-Konverter:

- ebenfalls schieberegister
- am anfang werden D-FFs entsprechend gesetzt
- mit jedem takt wird ein wert rausgeschoben
- Muxe um zwischen Load und Shift zu schalten

LFSR (Linear Feedback Shift Register): schieberegister mit rückführung über parity-gatter

Asic-Fertigung

vorteile von ICs:

- billiger
- schneller
- stromsparender
- störsicherer
- billiger
- schlecht kopierbar

Moore's Law: Komplexität verdoppelt sich alle 1.5 Jahre

Bestandteile:

- Verbindung: Poly-Si, Aluminium oder Kupfer

- Schalter: dotiertes Silizium
- Isolatoren: oxidiertes Silizium

Aufbau:

- Die ("Chip")
- Bonding
- Packaging

Silizium Dotieren

- Bor: p
- Phosphor: n

MOS-FET:

- Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
- p-dotiertes Substrat
- n-dotierte Wannen
- Isolator an Gate

Fertigungsprozess:

- Silicon Ingot
- Silicon Wafers
- Patterned Wafers
- Individual Dies
- Testing
- Packaging
- Testing (again)

Gehäuse - wozu:

- mechanischer Schutz
- chemischer Schutz
- Wärmeabfuhr
- besserer Zugang zu Kontakten

Moderne Formen:

- SoC (System on a Chip)
 - alle Komponenten befinden sich auf einem einzigen Chip
 - Komponenten heißen "IP-Module" -> Intellectual Property
 - Vorteile: billig, klein, schnell
 - Nachteile: Komplexe Fertigung, nicht alles integrierbar
- SiP (System in Package)
 - mehrere Dies in einem Gehäuse
 - => leichter in Fertigung
 - Stacked Die Package => kürzere Verbindungen zwischen Chips
 - Through Silicon Via => Verbindungen gehen durch mehrere Schichten von Dies

Grenzen der Technologien:

- einzelne elektronen machen Unterschiede
- zu dünne Isolatoren => Tunnelströme
- Größe der Atome => Moleküle des Photolacks
- Wellenlänge des Lichts bei Belichtung
- Lichtgeschwindigkeit zu langsam
- Thermische Leitfähigkeit zu gering
- Ladevorgänge dauern zu lang

Transistor der Zukunft:

- Strained Silicon => Kristallgitter wird auseinandergezogen
- Gate aus Metall
- bessere Isolatoren
- beidseitiges Gate => 3d-Struktur, FinFET
- Silicon on Insulator
 - Substrat wird mit Siliconoxid überzogen um Störeffekte zu mindern

Grenzen der Komplexität:

- Aufwand für Testen wird zu groß
- “Design Crisis”: Dinge können nicht schnell genug entwickelt werden
- Anzahl der Pins am Gehäuse
- Leistungsverbrauch

Sequenzielle Logik

FET:

- wird als Schalter verwendet, ist aber im Kern analog mit allen Nachteilen
- An Allen P-N-Übergänge bildet sich Sperrschicht
 - Gleichgewicht zwischen elektrischer Kraft und Gitterkraft kann verändert werden => Bildung eines Kanals
 - Gleichgewicht stark temperaturabhängig
 - Schwellspannung über diverse Parameter einstellbar, zB dotierung oder Formfaktor => Treiberstärke
 - * Tradeoff zwischen Geschwindigkeit und Energieeffizienz

N- vs P-MOSFET:

- n-mosfet gut in Sourceschaltung => treibt 0-er gut
- p-mosfet gut in Sourcefolger => teibt 1-er gut
- Kombination führt zu CMOS-Logik

CMOS-Logik:

- p-Stack an VDD, n-Stack an GND
- die beiden Stacks sind komplementär zueinander, dh. Serienschaltung werden zu Parallelschaltungen und anders herum

Open Drain:

- p-Stack wird ausgelassen, nur 0-er kann gut getrieben werden
- kann verwendet werden um "Wired And" herzustellen

AOI/OAI:

- And-Or-Invert / Or-And-Invert
- entspricht DNF- / KNF-Darstellung

Transmission Gate

- realisierung durch zwei MOSFETs
- intuitiv: Schaltbare Verbindung
- ermöglicht Multiplexer

Multiplexer-Implementierung: entweder mit Transmission Gates oder in AOI

Getakteter Inverter:

- Transmissiongate mit Inverter
- wird öfters geraucht, daher eigenes Schaltsymbol
- einfache realisierung durch vier Transistoren
- wird verwendet für vereinfachten Aufbau von Latches und in weiterer Folge auch Flip-Flops

Design Flow eines ASICs

Y-Diagramm:

- Achsen:
 - Verhalten
 - Struktur
 - Geometrie
- Schichten:
 - system
 - algorithmic (auf dieser ebene wollen wir beschreiben, können es aber noch nicht wirklich)
 - rtl (beschreibung durch VHDL)
 - gate (auf dieser ebene können wir beschreiben, wollen wir aber nicht mehr)
 - circuit

Design Flow:

- Spezifikation
- Design Entry
- Kompilieren
- Technology Mapping <- Library
- Partition, Place and Route
- Manufacturing / Download

Design-Hilfen:

- Design-Hierarchien: vgl. Funktionen in software
- Vektored Instancs: man muss nicht 16 FlipFlops angeben sondern kann sagen, man möchte einen Vektor aus 16 FFs

Partition, Place and Rout:

- Partitioning: Aufteilen auf mehrere Asics, falls nötig. Möglichst wenige Verbindungen
- Place: Elemente so anlegen, dass möglichst geringer Interconnect-Delay entsteht
 - Zwei Delays spielen Rolle: Gate-Delay (Propagation-Delay) und Interconnect-Delay
 - Interconnect-Delay wesentlich schlechter vorhersagbar als Gate-Array, wegen Abhängigkeit von Placement
 - Mittlererweile ist Interconnect-Delay der Überwiegende
- Route: Interconnect auslegen: vergleichsweise leicht (bis auf Clock)

Skew: Phasenverschiebung zwischen Signalen, die eigentlich gleiche Phase haben sollten

Back-Annotation:

- Nach Partition, Place and Route können Delays relativ exakt berechnet werden
- Diese Delays werden in Simulation eingespeist (= Back-Annotation)
- Danach Post-Layout-Simulation

Simulationsarten:

- Mixed-Level-Simulation
 - man kann manche Teile sehr detailliert simulieren und andere nur grob
 - große Zeitersparnis
- Sign-Off Simulation
 - dient zur Vertragsschließung zwischen Designer und Fabrik

Logikpegel in Simulation:

- 9-Wertige Logik
 - Low, High und Unknown jeweils in Weak und Strong
 - High Impedance, Dont Care, Uninitialized

Eventgesteuerte Simulation:

- Tabelle mit Events und deren Auswirkungen wird sukzessive befüllt
- Delta-Time für "zeitgleiche" Ereignisse

Statische Timinganalyse:

- Welchen Takt darf man Anlegen, damit alle Berechnungen fertig sind innerhalb eines Taktes
- kritischer Pfad: Pfad mit größtem Delay

- $1/f_{clk} = \text{kritischer Pfad} + T_{su} - \text{Clock_delay}$

Library-Angaben:

- Kapazitäten des Bauteils
- intrinsisches Delay und Extrinsisches Delay
- $\text{Delay} = \text{intrinsisch} + \text{Kapazität} * \text{extrinsisch}$
- Derating-Factor: Spannungs- und temperaturabhängiger Skalierungsfaktor von Delay
 - wenig Spannung und hohe Temperaturen machen Chip langsam
 - hohe Spannung und niedrige Temperaturen machen Chip schnell

Speichertechnologien

Unterscheidung nach...

- Medium: optisch, magnetisch, topologisch, elektrisch, etc
- ROM / read-write
- Zugriffsmöglichkeiten: random access / sequentiell (fifo/filo)
- Volatile / non-volatile

ROM:

- $2^n \times b$
- wird verwendet um kombinatorische Funktionen abzubilden
- masked-Rom: bei Fertigung programmierbar, danach nicht mehr
 - Decoder mit invertierten Ausgängen
 - “wired and” mit Dioden über Ausgänge
 - Am Ende wieder Inversion
 - bei größerem Datenraum: Am Ende Mux mit invertierten Dateneingängen, zweite Hälfte der Adressbits als Steuereingänge
- OTP-Rom: einmal programmierbar
 - wie mask-Rom
 - bei Fertigung werden an allen Kreuzungspunkten Dioden gesetzt, die zum Programmieren weggebrannt werden können
- (UV)-EPRom: löschar und wiederprogrammierbar
 - Transistoren mit Floating-Gate
 - * Floating-Gate-Transistoren: Wie MOS-FET aber mit zwei Gates -> eines davon floatet. Durch elektrisches Feld kann Ladung in Floating Gate gespeichert werden.
 - Ladung kann durch Einwirkung von UV-Strahlung aus Floating Gate “herausgeschlagen werden”
 - => UV-EPRoms müssen Fenster haben
- EEPRom: elektrisch löschar
 - durch elektrisches Feld nicht nur beschreibbar, sondern auch wieder löschar
 - begrenzte Zahl an Schreibzyklen => nicht geeignet für ständiges Umprogrammieren

- Steuersignale:
 - Chip Select: steuert Stromversorgung des ROMs
 - Output enable: schaltet Ausgänge ein/aus (Tri-State)

S-RAM (static RAM):

- besteht aus einfachen Speicherzellen
- 6D-Zelle:
 - rückgekoppelte Inverter (=Speicher) und jeweils ein Transistor am Ein- und Ausgang um zu schreiben/lesen
 - => nur 6 Transistoren; vgl. D-FF: mehr als 20 Transistoren
 - mehr Ähnlichkeit zu Latch als zu Flip-Flop, aber durch richtige Einbettung stört das nicht
- Steuersignale: Daten Ein-/Ausgang, Chip Select, Write-Enable, Output-Enable
- Bidirektionaler Datenbus: Ein Bus sowohl für Input, als auch Output
- SSRAM: synchronous static RAM
 - man designed RAM synchron mit pipelining
 - burst mode: Adressen werden inkrementiert statt wahlfrei eingelesen
-> schneller

D-RAM (dynamic RAM):

- Aufbau: ein Transistor und ein Kondensator
- Kondensator trägt Ladung und kann über Transistor angesprochen werden
- Kondensatoren sehr klein => entladen sich schnell => müssen dauernd refreshed werden
- Steuersignale:
 - Adressbits, nur halb so viele, weil beim ersten Takt nur die Zeilenadresse angelegt wird und im zweiten nur die Spaltenadresse
 - RAS/CAS: Row Adress Strobe / Column Adress Strobe
 - Write Enable
- Page Mode: Man bleibt in selber Zeile und ändert nur Spalte -> doppelt so schnell
- synchronous D-RAM
- DDRAM: Double Clock Rate DRAM
 - Es wird nicht nur steigende sondern auch fallende Flanke genutzt: doppelt so schnell

M-RAM (magnetic RAM):

- Speicherelemente sind zwei Magnetschichten (eine weich-, die andere hartmagnetisch) und einer dünnen Isolationsschicht
- Beschaltung ähnlich wie bei D-RAM
- durch polarisation der Magneten wird Tunnelstrom durch Isolationsschicht verändert
- Eigenschaften:
 - non-volatile (!)
 - sehr viele Schreibzyklen

- 40% kleiner als D-RAM
- stromsparend

Multiport Memory:

- ein einziges Speicherarray, aber es kann von mehreren Seiten gleichzeitig zugegriffen werden
- Arbitration Logic um Kollisionen zu verhindern
 - häufig mit Semaphoren (vgl. Betriebssysteme)

FIFO:

- First in, first out
- auf einer Seite nur hineinschreiben, auf der anderen Seite nur lesen
- Empty-Flag, Full-Flag, (Half-Full-Flag)

Error Detection & Correction:

- Parity:
 - ein Bit wird hinzugefügt, sodass Anzahl der 1-er entweder gerade (even parity) oder ungerade (odd parity) ist
- Hamming Code
 - zu Datenbits werden Prüfbits hinzugefügt
 - für jedes Prüfbit gibt es eine Prüfgleichung
 - ein Fehler kann korrigiert werden
- CRC (Cyclic Redundancy Check):
 - Bildung in Hardware durch LFSR
 - Nach einfügen des letzten Datenbits kann der Inhalt des LFSRs als Prüfwort herangezogen werden
 - je größer das LFSR ist, desto mehr Fehler können erkannt werden

Zieltechnologien

ASICs:

- Full Custom:
 - alles wird selbst designt
 - alles kann optimiert werden
 - sehr aufwändig und kostspielig
 - keine Garantie bei Fertigung
- Standard-Cell ASIC / BSIC:
 - vordefinierte Zellen aus Library
 - * Library: fertig entwickelt
 - * Hard Makros: fertig geroutete “Black Box”, Soft Makros: nur Netzliste => Technologieunabhängig
 - “Mega Cells”: RAM, ROM, IP-Cores
 - Entwicklung viel effizienter
 - Fertigung immer noch aufwändig, weil Masken gefertigt werden müssen

- weniger Optimierungsmöglichkeiten
- (Metal-)Gate-Arrays (MGAs):
 - vorgefertigte Wafer mit Basiszellen
 - nur Interconnect benutzerdefiniert
 - channelled/channel-less Gate-Arrays: Kanäle für Interconnect freigelassen oder eben nicht
 - schnelle Entwicklung und schnelle Fertigung
 - noch weniger Optimierungsmöglichkeiten, Position der Gatter bereits vorgegeben
- Programmable Logic Devices (PLDs):
 - ROMs können als programmierbare Logikbausteine verwendet werden
 - Programmable Array Logic: Kombination aus And- und Or-Gattern
 - * PAL: nur And-Gatter programmierbar
 - * PLA: And- und Or-Gatter programmierbar
 - FPGA (Field Programmable Gate Array)
 - * programmierbare Makro-Blöcke mit programmierbarem Interconnect und programmierbarem I/O

FPGA:

- Programmierbare Verbindungen:
 - Antifuse: Isolationsschicht wird durchgebrannt => OTP (One Time Programmable); Bsp: Actel
 - SRAM-Konfiguration: kleine SRAM-Elemente steuern Transmission-gates an => vor jeder Inbetriebnahme beschreiben; Bsp: Xilinx Virtex, Altera Stratix
 - EPROM-Konfiguration: wie SRAM-Konfiguration, aber non-volatile
- Programmierbare Logik:
 - Mux-basiert: Grundprinzip ist Shannon'sches-Erweiterungstheorem
 - LUT-basiert (Look Up Table): RAM/ROM-Bausteine als Wahrheitstabelle
 - PAL/PLD: Darstellung durch DNF (disjunktive Normalform)
 - * Raster aus Leitungen. Jede Variable steht einmal normal und einmal invertiert zur Verfügung. And-Gatter müssen nur noch richtige Kreuzungspunkte abgreifen. Erleichterung durch Wired-And
 - * Logic Expander: manchmal stehen zu wenige Oder-Terme zur Verfügung. Aber manche der Und-Terme können invertiert wieder in dieses Raster rückgeführt werden und dann weiterverarbeitet werden.
 - * Manchmal wäre invertierte Funktion leichter zu implementieren => am Ausgang programmierbarer Inverter
 - An Ausgängen häufig Flip-Flops oder Carry-Logik, um deren Verwendung zu erleichtern
- Programmable Interconnect (PIA):
 - entweder von jeder Source zu jeder Sink: gut vorhersehbares timing, aber unter Umständen langsamere Verbindungen zwischen nahegele-

- genen Blöcken
- oder unterschiedliche Kanäle für unterschiedlich nahegelegene Blöcke: zwischen nahegelegenen Blöcken sehr schnelle Verbindungen, dafür zu weiter entfernten Blöcken weniger gut vorhersehbares Timing

Datenblattangaben

Absolut Maximum Ratings: sind keine Angaben zum idealen Betriebszustand, sondern geben an, wann man den Chip mit Sicherheit zerstört hat

Temperatoreinfluss:

- hohe Temperatur führt dazu, dass der der Chip langsamer wird und die Fehlerrate exponentiell ansteigt.
- entscheidend ist Junction-Temperatur – also die Temperatur des Dies, messbar ist aber nur die Gehäuse- oder Gehäusetemperatur
- vereinfachte Wärmeleitgleichung: $T_{junction} = T_{ambient} + P * \theta_{JA}$
 - $T_{junction}$... Temperatur am Die
 - $T_{ambient}$... Umgebungstemperatur
 - P ... Verlustleistung des Chips
 - $\theta_{JA} = \theta_{JC} + \theta_{CA}$... Wärmewiderstand von Junction zu Ambient: Einheit K/W
 - * θ_{JC} ... Wärmewiderstand von Junction zu Case
 - * θ_{CA} ... Wärmewiderstand von Case zu Ambient
- Oft haben Chips Pins, deren einzige Funktion Wärmeabfuhr ist
- Durch temperaturabhängiges Verhalten von Halbleitern kann doch wieder direkt $T_{junction}$ gemessen werden

Verlustleistung:

- Ruheströme:
 - Tunnelströme durch Gate von Transistor: im nA-Bereich, aber bei 10^9 Transistoren führt das insgesamt zu Strömen im A-Bereich
 - Leckströme von Source nach Drain trotz gesperrten Transistors: Trade-off zwischen Geschwindigkeit und Energieeffizienz
 - Ströme über Pull-Up-Widerstände, z.B. bei Open-Drain und in Wired-And in PLA-Strukturen
- Ladeströme bei CMOS:
 - Parasitäre Widerstände und Kapazitäten => bei jedem Schaltvorgang entstehen Ladeströme
 - Verlustleistung durch Ladeströme: $P_{lade} = C_{\text{äqu}} \cdot f \cdot V_{dd}^2$
 - * P_{lade} ... Verlustleistung durch Ladeströme
 - * $C_{\text{äqu}}$... Ersatzkapazität
 - * f ... Taktfrequenz
 - * V_{dd} ... Versorgungsspannung
 - * Herleitung über $E_C = \frac{C \cdot U^2}{2}$
 - Verringerung der Verlustleistung durch Senken der Frequenz oder der Versorgungsspannung => dynamic voltage- and frequency scaling

- Transiente Kurzschlüsse:
 - bei Schaltvorgängen in CMOS-Strukturen könnten P- und N-Stack für kurze Zeit gleichzeitig geschlossen sein => Kurzschluss
 - Verringerung durch geringere Asymmetrie der Schaltzeitpunkte und selteneres Schalten
- Entwicklungstrends: sowohl statische, als auch dynamische Verlustleistung steigen, aber statische Verlustleistung steigt wesentlich stärker.

Versorgungsspannung:

- unterschiedliche Spannungen für interne Versorgung und Versorgung von I/O, um intern möglichst wenig Wärme zu erzeugen aber nach außen hin dennoch mehr Spannung erzeugen zu können
- bei zu hoher Spannung: Chip wird heiß, Fehlerrate steigt, Chip kann zerstört werden
- bei zu niedriger Spannung: Chip wird langsam Pegel und Noise-Margins stimmen nicht mehr, bei Schnittstellen können hohe Ströme auftreten
- Klemmdioden: können bei I/O kurzfristig zu hohe oder zu niedrige Spannung abfangen
- Störspannungsabstände: Chip sorgt an Ausgang für stärkere 0-er und 1-er als er am Eingang verlangt

An Eingängen oft Schmitt-Trigger mit Hysteresis um unsaubere Signalverläufe zu verhindern

Ausgangsströme: Wird zu viel Strom gezogen, können...

- Flanken zu flach werden
- Spannungspegel nicht mehr eingehalten werden
- Ausgangstreiber überlastet werden

Fan-Out:

- gibt an, wie viele Gatter am Ausgang eines bestimmten Gatters hängen
- Ausgangsströme nur geringes Problem, aber Kapazität erhöht sich stark => flachere Flanken

Timing-Angaben:

- Kombinatorische Logik:
 - Propagation-Delay gibt an, wie lange ein Signal braucht, um eine kombinatorische Logik zu durchlaufen
 - Output enable/disable
- Sequenzielle Logik:
 - Setup- & Hold Time: wie lange vor und nach der Taktflanke der Eingang eines Flip-Flops gehalten werden muss
 - Clock to Data Out:
- Interconnect:
 - Delay für diverse Leitungslängen, Switchelemente, Vias

Speed-Grades: Chips können unterschiedliche Geschwindigkeitsgrade haben

Timing-Optimierung:

- Temperatur und Versorgungsspannung (siehe Derating Factor)
- Treiberstärke:
 - größere Treiber kosten mehr Fläche
- Fan-Out
 - Einfluss der Lastkapazität, zur Erinnerung: $\text{Delay} = \text{intrinsisch} + \text{Kapazität} * \text{extrinsisch}$
 - Verringerung durch Verdopplung der Funktionen
- Routing

Slew Rate:

- gibt maximale Steigung des Spannungsanstiegs an (V/s)
- höhere Slew Rate kann nur durch höhere Ströme erreicht werden
- daher konfigurierbar => dort wo sie schnell sein müssen ist die Slew Rate hoch, ansonsten etwas geringer

Taktnetz:

- komplexestes Netz im gesamten Chip
- Fan-Out von einigen Tausend
- wir wollen, dass Takt überall gleichzeitig ankommt
- => FPGAs stellen meist viele Clock-Domains und Netze zur Verfügung
-> sollen auch verwendet werden

PLLs (Phase Locked Loop):

- Spannungsgesteuerter Oszillator gibt Takt vor
- Phasendetektor erkennt Phasendifferenz zwischen einem Referenzsignal und Ausgangssignal des Oszillators und kann sie wieder über die Eingangsspannung des Oszillators (Stellgröße) ausgleichen => Regelkreis
- über Totzeitglieder kann Phasendifferenz zwischen Referenzsignal und Ausgangssignal des Oszillators eingestellt werden
- Ausgangssignal und Referenzsignal können durch natürliche Zahl dividiert werden => Verhältnis von Referenzfrequenz zu Ausgangsfrequenz kann beliebig (aber rational) gewählt werden
- Loopfilter: Regelungstechnisches Glied um Dynamik des Regelkreises zu beeinflussen, sodass keine ungewünschten Effekte auftreten
- Spread Spectrum: verhindert, dass Ausgangssignal eine zu regelmäßige Frequenz hat, damit der Chip nicht bei bestimmten Frequenz zu stark abstrahlt (wichtig für diverse Zertifizierungen)

Sonstige Features von FPGAs:

- automatische Upset-Detection (erkennt, wenn Bits umkippen)
- Signal Tap: "eingebauter Logikanalysator"
- Unterstützung für diverse Protokolle

Ordering Information:

- Familiensignatur
- Geräte-Typ
- Gehäuse-Typ
- Pin-Anzahl
- Temperaturbereich
- Speed Grade
- Optionales Suffix

Grenzen des synchronen Designs

Einflussfaktoren auf Delays:

- Anzahl der durchlaufenen Logikstufen (Komplexität der Operationen, Optimierung und Mapping)
- Routing: Längen der Leitungen, Geometrie, Vias und Switches
- Betriebsbedingungen: z.B.: Temperatur und Versorgungsspannung

Skew:

- Zeitverzögerungen zwischen Signalen, die eigentlich zeitgleich an einem Ziel ankommen sollten
- Konsequenzen: z.B. Glitches

Glitch:

- ist ein sehr kurzer, unerwünschter Puls
- stört nur dann, wenn er in einen Zustand übernommen wird (z.B. wenn seine Flanke eine Auswirkung hat oder der falsche Pegel in einem Speicherelement übernommen wird)
- static 1: unerwarteter negativer Glitch bei Übergang von 1 auf 1
- static 0: unerwarteter negativer Glitch bei Übergang von 0 auf 0
- dynamic Glitch: unerwarteter Glitch vor einem Zustandswechsel

Hazard: die Möglichkeit, dass Glitches auftreten können.

Datenkonsistenz: Daten, die gemeinsam interpretiert werden sollen, müssen auch zeitlich richtig korreliert sein. Ansonsten sind die Daten nicht konsistent

Bool'sche Logik kann diese zeitlichen Korrelationen nicht darstellen => ungeeignet um Dateninkonsistenz zu modellieren

Grundproblem:

- Es gibt Daten-Sources und Daten-Sinks. Dazwischen befindet sich eine Logik-Wolke
- Wann sind die Daten am Eingang der Sink gültig und konsistent? Wann darf die Source neue Daten durch die Wolke schicken?
- Lösung des synchronen Designs: wenn man lang genug wartet, vergehen schon die transienten Zustände => ausreichend langsamer Takt
- asynchrone Lösungen: bounded-delay (wie Timer) oder delay-insensitive Codes

Probleme des Taktnetzes:

- Energieverbrauch: Taktnetz braucht in etwa 50% der gesamten Leistung des Chips (wegen vieler Treiber und hohen Fan-Outs)
- bei steigender Flanke ziehen alle angeschlossenen Blöcke zeitgleich Strom => sehr hohe Stromspitzen
- Strahlung: die langen Leitungen des Taktnetzes wirken wie Antennen und strahlen bei Taktfrequenz besonders stark ab
- Schwindende Zeitreserven: Timing wird bis zum Geht-nicht-mehr ausgequetscht => einfache Grundidee des synchronen Designs wird doch wieder wahnsinnig schwer

Asynchrone Eingänge:

- innerhalb des Chips kann Timing (mehr oder weniger gut) vorhergesagt werden, aber an I/O Schnittstellen können asynchrone Ereignisse eintreten
- Wahrscheinlichkeit für Verletzung des Set-Up & Hold-Windows: $P_{violate} = \frac{T_0}{T_{clk}} > 0$
 - $P_{violate}$... Wahrscheinlichkeit für Verletzung des Set-Up & Hold-Windows
 - T_0 ... Dauer des Set-Up & Hold-Windows
 - T_{clk} ... Taktperiode
- Auch an Übergängen von einer Clock-Domain zu einer anderen können solche Set-Up-Hold-Violations auftreten

Metastabilität

- Wenn Daten früh genug (also außerhalb des Set-Up & Hold-Windows) an ein Flip-Flop angelegt werden, werden sie mit der Taktflanke übernommen. Legt man sie jedoch erst später an, braucht das Flip-Flop länger, um die Daten zu übernehmen. Im Worst Case kann es soar unendlich lange dauern und bis dahin in einem ungewünschten Zwischenzustand verharren => Metastabilität
- Metastabilität kann dazu führen, dass sich dieser Zwischenzustand im Chip fortpflanzt
- Metastabilität kann zu inkonsistenter Wahrnehmung führen: Ein hinter dem metastabilen Gatter liegendes Gatter kann den Zwischenzustand als 0-er interpretieren, ein anders als 1-er
- Resolution Time zwischen zwei Flip-Flops: $t_r = T_{clk} - t_{CO} - t_{comb} - t_{su}$
 - t_r ... Resolution Time
 - T_{clk} ... Taktperiode
 - t_{CO} ... Dauer von Clock zu Output
 - t_{comb} ... Dauer zum durchlaufen einer Logikwolke
 - t_{su} ... Set-Up-Zeit (ohne Hold-Zeit)
- Upset: Metastabilität hält länger an als Resolution Time => kann nicht aufgelöst werden
- MTBU (Mean Time Between Upset): $MTBU = R_{upset}^{-1} = \exp\left(\frac{t_r}{\tau_c}\right)$.

$$\frac{1}{T_0 \cdot f_{clk} \cdot \lambda_{dat}} - MTBU \dots \text{Mean Time Between Upset}$$

- R_{upset} ... Upset-Rate
- t_r ... Resolution Time
- τ_c ... Bauteilparameter des Flip-Flops
- T_0 ... Decision-Window, vgl. Wahrscheinlichkeit für Setup-Hold-Violation
- f_{clk} ... Taktfrequenz
- λ_{dat} ... Datenrate am Eingang (doppelte Frequenz)

- Herleitung über $R_{upset} = \underbrace{\exp\left(-\frac{t_r}{\tau_c}\right)}_{\text{Wahrscheinlichkeit, dass man aus Metastabilität nicht rechtzeitig herauskommt}} \cdot \underbrace{\frac{T_0}{T_{clk}} \cdot \lambda_{dat}}_{\substack{\text{Wahrscheinlichkeit, dass man} \\ \text{in Metastabilität hineinkommt}}}$

- Vergrößerung der MTBU durch besonders designte Flip-Flops mit geeigneteren Bauteilparametern und möglichst hoher Resolution Time
- Synchronizer: Kaskade von Flip-Flops. Durch jedes Flip-Flop steigt die Resolution Time um (fast) eine Taktperiode => sehr starke Auswirkung auf MTBU
- In konventionellen synchronen Designs lässt sich Metastabilität nicht vermeiden, nur hinreichend unwahrscheinlich machen. In adaptierten synchronen Designs oder asynchronen Designs (mit Handshake) lässt sie sich jedoch gänzlich vermeiden

Provozieren von Metastabilität

- asynchrone Inputs
- viele Clock-Domains
- wenig Zeitreserve (Resolution Time)
- langsame Technologie
- zu geringe Versorgungsspannung
- zu hohe Temperatur

“Metastabilität war früher ein Problem, heute muss man sich nicht mehr darum kümmern”: Falsch! Technologie ist zwar besser geworden, aber Resolution Time ist auch wesentlich kleiner geworden.

Defekte und Fehler

Fehlerquellen im Aufwind:

- wachsender Zeitdruck
- zunehmender Anteil an Fremddesign
- steigende Komplexität
- kleinere Strukturen
- sinkende Versorgungsspannung
- steigende Taktraten
- Laien als Anwender

Fehler in der Fertigung:

- Wafer: Verunreinigungen, Microcracks, Kristalldefekte
- Prozesse: Masken-Alignment, Unterätzung
- Packaging: Hohlräume (schlechtere Wärmeabfuhr), Bonding-Defekte
- Transport: unsachgemäße Handhabung
- Bestückung: kalte Lötstellen, Kurzschlüsse, etc

Badewannenkurve:

- beschreibt nach welcher Zeit im Einsatz ein Chip wie wahrscheinlich ausfällt
- Am Anfang relativ hoch - "Infant Mortality", danach einige Zeit lang relativ niedrig und mit Einsetzen von Alterungserscheinungen wieder wesentlich höher

Fehlerquellen im Einsatz:

- Electrical Stress
 - Electrostatic Discharge (ESD): Bei elektrostatische Entladung kann (ziemlich sicher) Gate-Oxid durchbrochen werden. ESD kann durch Erdungsbänder verhindert werden oder Klemmdioden abgefangen werden
 - Electrical Overstress: Spannungsspitzen in der Versorgung, Überspannung durch Blitzeinschlag, Out-of-Spec Benutzung. Folgen: Thermische Zerstörung oder Beschädigung des Oxids
 - Latch-Up: Durch Struktur von CMOS-Invertern bilden sich ungewünschterweise Thyristoren. Wenn dieser Thyristor einen Verstärkungsfaktor > 1 hat und aktiviert wird, verursacht er einen Kurzschluss und brennt sich selbst ab.
- Intrinsic
 - Gate-Oxid Wear-Out: Störstellen im Oxid dienen als Stützpunkte für Ladungen => wesentlich höhere Tunnelströme oder gar ein Pfad für Strom (Gate-Oxid Break-Down)
 - Ionic Contamination
 - Oberflächenladung
 - Kristalldefekte
 - Piping
- Extrinsic
 - Elektromigration: Elektronenwind bewegt Leiter
 - * Mean Time To Failure: $MTTF = \frac{A}{J^2} \cdot \exp\left(\frac{E}{k \cdot T}\right)$
 - * A ... Konstante
 - * J ... Stromdichte, Einheit A/cm^2
 - * E ... Aktivierungsenergie (Materialkonstante)
 - * k ... Boltzmann-Konstante
 - * T ... Temperatur (meistens in Kelvin)
 - Kontaktmigration
 - Stress-induzierte Migration: Migration infolge mechanischer Spannung
 - Microcracks

- Die Attach Failure: Unerwünschte Hohlräume
- Bonding Failure: Reißen oder ablösen des Bondings, Whiskers
- Popcorn-Effekt: Ausdehnung von Feuchtigkeit
- Korrosion: chemische Effekte
- Soft Errors: z.B. Bit-Flips durch Strahlung

Arrhenius-Gleichung:

- viele Fehlverhalten lassen sich durch Arrhenius-Gleichung modellieren
- Fehlerrate $F = C \cdot \exp\left(-\frac{E_{act}}{k \cdot T}\right) \approx MTTTF^{-1}$
- Wichtige Beobachtung: Temperatur wirkt sich exponentiell aus

Burn In:

- Chip wird für kurze Zeit unter hohem Stress betrieben, um möglichst schnell die Phase der Infant Mortality zu durchlaufen
- Temperature Acceleration Factor: $AF_T = \exp\left(\frac{E_{act}}{k \cdot T_{normal}} - \frac{E_{act}}{k \cdot T_{stress}}\right)$
- Voltage Acceleration Factor: $AF_V = \exp(\gamma \cdot (U_{stress} - U_{normal}))$
- Acceleration Factor: $AF_{ges} = AF_T \cdot AF_V$

Fehlermanifestation:

- Kontaktprobleme, Isolationsprobleme, parametrische Fehler, dynamische Fehler (verringerte Geschwindigkeit), Speicherfehler (Bit-Flip)

Testen

“Stuck-At“-Fehlermodell:

- Modell: eine Leitung ist immer nur 1 (stuck at 1) oder immer nur 0 (stuck at 0)
- Single Stuck-At - Modell: es tritt immer nur ein einziger Stuck-At-Fehler auf
- Fehlermodell ist zwar nicht sonderbar exakt aber Test ist auch so schon komplex genug. Außerdem lassen sich anscheinend durch dieses Fehlermodell auch viele andere Fehler finden.

Rule of Ten: Die Kosten eines Fehlers oder Defekts steigen bei jedem Assemblierungsschritt (fertiger Chip, Aufbringen auf Platine, Einbringen in Computer, Einbinden in Applikation) um den Faktor 10

Testqualität:

- Defect Level: Anteil an fehlerhaften Chips, die *nicht* durch den Test ausscheiden
- Test Coverage: gibt an, wieviel der (mit dem Fehlermodell darstellbaren) Fehler erkannt werden können
- wichtige Erkenntnis: 100% Test Coverage bedeuten nicht, dass man garantiert alle Fehler findet, sondern bestenfalls die, die vom Fehlermodell modelliert werden.

Aufbau eines Testers:

- Test Pattern Generator
- Response Analysis
- Test Controller

Tests:

- exhaustive testing: alle möglichen Bit-Kombinationen
- deterministic testing:
 - Annahme eines Fehlers, Aktivieren und Rechtfertigen des Fehlers, Ausgang beobachten
 - Für alle Fehler im Fehlermodell so durchführen
 - Liste an zu überprüfenden Fehlern kann reduziert werden, indem man äquivalente Fehler streicht oder erkennt, dass man mit der Überprüfung eines Fehlers auch gewisse andere Fehler ausschließen kann
 - “hard to detect”-Fehler: z.B. Fehler in redundanter Logik
 - Testbarkeit: Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit. Weitere Pins, die Logik in der Mitte abgreifen, erhöhen Testbarkeit
- non-deterministic testing:
 - pseudozufällig Vektoren
 - kann für niedrigere Testabdeckungen sehr schnell zum Ziel führen
 - gut in Hardware realisierbar (LFSR)
 - Zufallsfolge kann so gewählt werden, dass sie bestimmte Vektoren auf jeden Fall enthält
- Scan-Test: bei sequenzieller Logik:
 - nicht funktional sondern Strukturell => “Wenn alle Einzelteile funktionieren, funktioniert auch das Ganze”
 - Speicherlemente werden zu Schieberegistern umfunktioniert => Testvektoren können einfach in Register hineingeschoben werden und liegen dann an kombinatorische Logik an
 - Test-Modus (also das Auffädeln zu Scheiberegister) wird über Multiplexer aktiviert => ca. 10% mehr Fläche, längerer kritischer Pfad, Verdrahtungsaufwand
 - Vorteile: Sequenzielles Problem auf kombinatorisches reduziert, direktes Setzen interner Zustände, hohe Testbarkeit, einfach automatisierbar, Zugriff auf Registerketten über wenige Pins
 - Problem: Dauer um Daten in Register zu schieben steigt mit der Länge der Scan-Chains
- March-Test: für Speicherelemente:
 - Fehlermodell Stuck-At nicht mehr ausreichend, wird ergänzt um Coupling Faults und Neighborhood Pattern Sensitive Faults
 - Schreibe in Register nur 0-er, überprüfe 0-er und schreibe 1-er, überprüfe 1-er und schreibe 0-er, überprüfe 0-er, wiederhole in umgekehrter Reihenfolge

Testen von PLDs/FPGAs:

- Grundfunktionen werden in Fabrik nach Fertigung getestet
- korrekte Programmierung kann nach Download überprüft werden (Rücklesen)
- korrektes Design muss vom Designer sichergestellt werden (Simulation)
- programmierte Bausteine lassen sich genau so testen wie nicht programmierbare

Boundary Scan:

- dient zum Testen, ob ein Chip auf einer Platine richtig eingebettet ist und die Verbindungen zu anderen Komponenten funktioniert
- Chip A schiebt Bitmuster über I/O hinaus, Chip B empfängt es. Wenn das empfangene Muster dem gesendeten spricht, geht man davon aus, dass die Verbindung funktioniert

JTAG Test Access Port:

- kleine Finite State Machine (FSM), über die Tests am bereits eingebauten Chip abgewickelt werden können: Boundary Scan, March-Tests, Scan-Tests, etc.

Design for Test (DFT):

- Herstellungskosten für Chips fallen aber Testkosten bleiben konstant => irgendwann kostet Test mehr als Herstellung des Chips. Daher möchte man Tests billiger machen und designt den Chip bereits so, dass er gut getestet werden kann
- einige Design-Regeln:
 - komplexe Logik partitionieren, Testhilfen in langen Zählerketten einfügen
 - Initialisierung/Reset für sequenzielle Logik vorsehen
 - redundante Logik vermeiden
 - keine Verzögerungsglieder als funktionale Elemente
 - strikte Trennung von Takt und anderen Signalen
 - Clock Gating vermeiden
 - Bus-Strukturen bevorzugt verwenden

Built-in Self Test (BIST):

- simplere Test-Bench wird bereits auf Chip gebaut
- bevorzugt Non-Deterministic Tests mit LFSR, weil man nicht genügend Testvektoren eines deterministischen Tests speichern könnte
- Response Analyzer arbeitet mit Multiple Input Shift Register (MISR), das am Ende eine Signatur erzeugt => es muss nur noch Signatur überprüft werden
- Vorteile: vereinfachtes Interface, Test kann "at speed" ablaufen, erhöhte Testbarkeit weil besser Abgreifbar, geringer Overhead
- für IP-Cores müssen keine Testfälle mehr mitgeliefert werden, sondern nur BIST => kein Reverse-Engineering
- rasche Fehlererkennung (und Diagnose) im Feld